

Carry lookahead adder:

```
AND_gate_1: AND_gate port map(A(0), B(0), G(0));  
AND_gate_2: AND_gate port map(A(1), B(1), G(1));  
AND_gate_3: AND_gate port map(A(2), B(2), G(2));  
AND_gate_4: AND_gate port map(A(3), B(3), G(3));
```

```
OR_gate_1: OR_gate port map(A(0), B(0), P(0));  
OR_gate_2: OR_gate port map(A(1), B(1), P(1));  
OR_gate_3: OR_gate port map(A(2), B(2), P(2));  
OR_gate_4: OR_gate port map(A(3), B(3), P(3));
```

```
C(0) <= Cin;
```

```
AND_gate_5: AND_gate port map(P(0), C(0), D(0));  
AND_gate_6: AND_gate port map(P(1), C(1), D(1));  
AND_gate_7: AND_gate port map(P(2), C(2), D(2));  
AND_gate_8: AND_gate port map(P(3), C(3), D(3));
```

```
OR_gate_5: OR_gate port map(G(0), D(0), C(1));  
OR_gate_6: OR_gate port map(G(1), D(1), C(2));  
OR_gate_7: OR_gate port map(G(2), D(2), C(3));  
OR_gate_8: OR_gate port map(G(3), D(3), C(4));
```

combinational
circuits for
pre calculating cin

predicted carryin

```
full_adder_0 : full_adder
```

```
port map (
```

```
  a    => A(0),
```

```
  b    => B(0),
```

```
  Cin  => C(0),
```

```
  sum  => temp_sum(0),
```

```
  Cout => open
```

```
);
```

```
full_adder_1 : full_adder
```

```
port map (
```

```
  a    => A(1),
```

```
  b    => B(1),
```

```
  Cin  => C(1),
```

```
  sum  => temp_sum(1),
```

```
  Cout => open
```

```
);
```

```
full_adder_2 : full_adder
```

```
port map (
```

```
  a    => A(2),
```

```
  b    => B(2),
```

```
  Cin  => C(2),
```

```
  sum  => temp_sum(2),
```

```
  Cout => open
```

```
);
```

```
full_adder_3 : full_adder
```

```
port map (
```

```
  a    => A(3),
```

```
  b    => B(3),
```

```
  Cin  => C(3),
```

```
  sum  => temp_sum(3),
```

```
  Cout => open
```

```
);
```

```
Sum <= C(4) & temp_sum;
```

```
...
```

predicted (calculated)

final cout

concatenation



$$0+0+0=0$$

$$8+5+0$$

$$10+5+0$$

$$15+9$$

$$8+5+1$$

$$17$$

$$15+9+1$$